

Nama: Andri Firman Saputra


Fisika Dasar II

NIM: 201011402125

UAS semester 2


No.
Date

1. Dik:

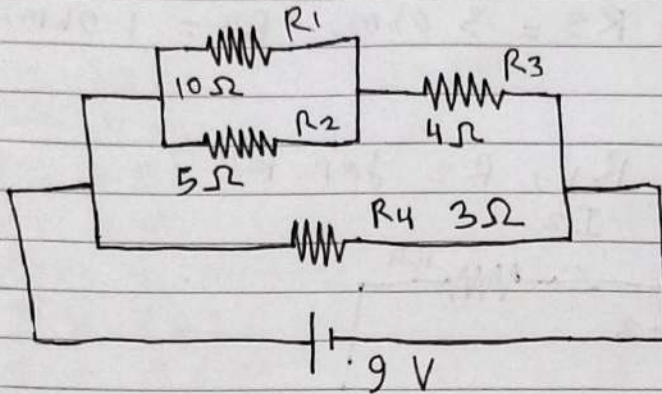


- Berapakah arus total yg mengalir dalam rangkaian?
- Berapakah arus yg mengalir pada masing-masing resistor?
- Berapakah tegangan yg mengalir pada masing-masing resistor?

2. Dik:

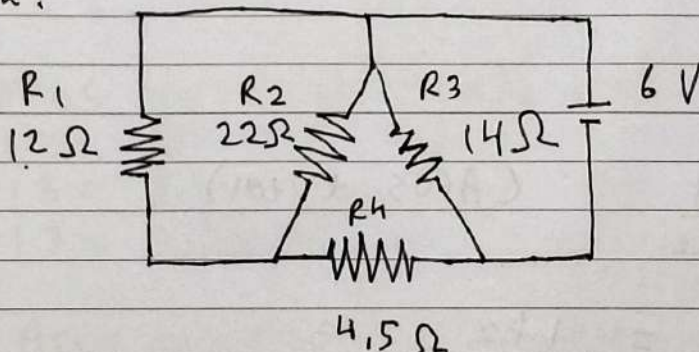


- Dit: a. Berapakah R_{total} ?
- b. Berapakah arus pada masing-masing resistor?

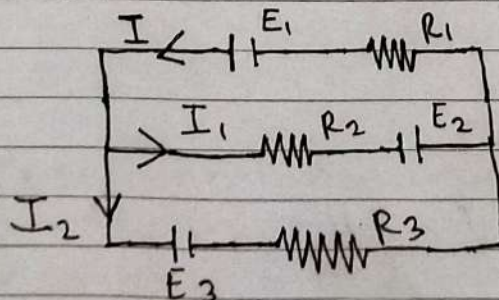3. Dik: $E_1 = 16V$, $E_2 = 8V$, $E_3 = 10V$
 $R_1 = 12\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 6\Omega$
Dit: Berapakah arus pada R_1 , R_2 , dan R_3 ?



4. Dik: $E_1 = 10V$, $E_2 = 10V$, $E_3 = 4V$, $R_1 = 5 \text{ ohm}$,
 $R_2 = 1 \text{ ohm}$, $R_3 = 3 \text{ ohm}$, $R_4 = 1 \text{ ohm}$,
 $R_5 = 5 \text{ ohm}$.

Dit: Daya pada R_1 , R_2 dan R_3 ?

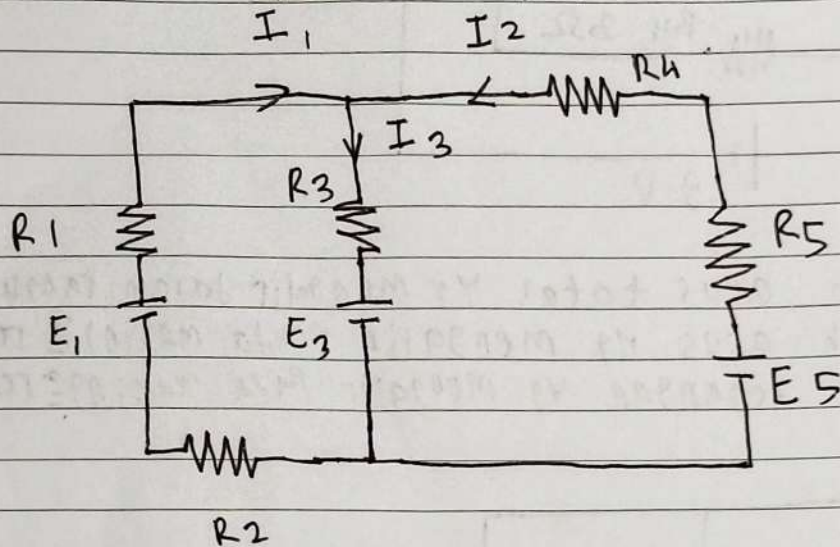

Jawaban

1. a. $\frac{1}{r_1} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ (Arus total)

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{10} + \frac{1}{5} = \frac{1+2}{10} = \frac{3}{10}$$

$$r_1 = \frac{10}{3} + 4 = \frac{10+12}{3} = \frac{22}{3} \text{ ohm} = 7,334 \text{ ohm}$$

$$\frac{1}{r_2} = \frac{1}{7,334} + \frac{1}{3} = 0,334 \text{ ohm}$$

$$I = \frac{V}{r} = \frac{9}{0,334}$$

$$= 26,946 \text{ A}$$

b. Berapakah arus yg mengalir pada masing² resistor?

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$V = 9V$$

$$R_2 = 5 \Omega$$

$$R_3 = 4 \Omega$$

$$R_4 = 3 \Omega$$

* Arus yg mengalir pada R_1

$$I_1 = V_{R_1} / R_1$$

$$I_1 = 9 / 10$$

$$I_1 = 0,9 A //$$

* Arus yg mengalir pada R_2

$$I_2 = V_{R_2} / R_2$$

$$I_2 = 9 / 5$$

$$I_2 = 1,8 A //$$

C. * Arus yg mengalir pada R_3

$$I_3 = V_{R_3} / R_3$$

$$I_3 = 9 / 4$$

$$I_3 = 2,25 A //$$

* Arus yg mengalir pada R_4

$$I_4 = V_{R_4} / R_4$$

$$I_4 = 9 / 3$$

$$I_4 = 3 A //$$

* Tegangan yg mengalir pada R_1

$$V = I \cdot R$$

$$V = 0,9 \cdot 10$$

$$V = 9 \text{ volt} //$$

* Tegangan yg mengalir pada R_2

$$V = I \cdot R$$

$$V = 1,8 \cdot 5$$

$$V = 9 \text{ volt} //$$

* Tegangan yg mengalir pada R3

$$V = I \cdot R$$

$$V = 2,25 \text{ A} \cdot 4$$

$$V = 9 \text{ Volt}$$

* Tegangan yg mengalir pada R4

$$V = I \cdot R$$

$$V = 3 \cdot 3$$

$$V = 9 \text{ Volt}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad a. \quad R_t &= R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \\ &= 12 + 22 + 14 + 4,5 \\ &= 52,5 \text{ ohm} \end{aligned}$$

b. * Arus pada R1

$$I_1 = V_{R1} / R_1$$

$$I_1 = 6 / 12$$

$$I_1 = 0,5 \text{ A}$$

* Arus pada R2

$$I_2 = V_{R2} / R_2$$

$$I_2 = 6 / 22$$

$$I_2 = 0,272 \text{ A}$$

* Arus pada R3

$$I_3 = V_{R3} / R_3$$

$$I_3 = 6 / 14$$

$$I_3 = 0,428 \text{ A}$$

* Arus pada R4

$$I_4 = V_{R4} / R_4$$

$$I_4 = 6 / 4,5$$

$$I_4 = 1,33 \text{ A}$$

$$3. \quad I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$(V - \varepsilon_1) / R_1 + (V - \varepsilon_2) / R_2 + (V - \varepsilon_3) / R_3 = 0$$

$$(V - 16) / 12 + (V - 8) / 6 + (V - 10) / 6 = 0$$

Semua ruas dikalikan 12, menjadi:

$$(V - 16) + 2 \cdot (V - 8) + 2 \cdot (V - 10) = 0$$

$$V - 16 + 2V - 16 + 2V - 20 = 0$$

$$5V - 52 = 0$$

$$5V = 52$$

$$V = \frac{52}{5}$$

$$V = 10,4 \text{ Volt}$$

* Arus 1

$$I_1 = (V - 16) / 12$$

$$I_1 = (10,4 - 16) / 12$$

$$I_1 = -5,6 / 12$$

$$I_1 = -0,4667 \text{ A}$$

* Arus 2

$$I_2 = (V - 8) / 6$$

$$I_2 = (10,4 - 8) / 6$$

$$I_2 = 2,4 / 6$$

$$I_2 = 0,4 \text{ A}$$

* Arus 3

$$I_3 = (V - 10) / 6$$

$$I_3 = (10,4 - 10) / 6$$

$$I_3 = 0,4 / 6$$

$$I_3 = 0,067 \text{ A}$$

4. Dik :

$$E_1 = 10 \text{ V}$$

$$E_2 = 10 \text{ V}$$

$$E_3 = 4 \text{ V}$$

$$R_1 = 5 \text{ ohm}$$

$$R_2 = 1 \text{ ohm}$$

$$R_3 = 3 \text{ ohm}$$

$$R_4 = 1 \text{ ohm}$$

$$R_5 = 5 \text{ ohm}$$

STEP 1

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$E_3 + E_1 - R = 0$$

$$E_1 + E_3 + (R_1 + R_3) I_1 + R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$10 + 4 + (5 + 1) I_1 + 3 I_3 = 0$$

$$14 + 9 I_1 + 3 + 2 = 0$$

$$9 I_1 + 3 I_2 = 14$$

STEP 2

$$E_2 + E_3 + (R_4 + R_3) I_2 + R_3 \cdot I_3 = 0$$

$$10 + 4 + (1 + 5) I_2 + 3 \cdot I_3 = 0$$

$$14 + 9 I_2 - 3 I_1 = 0$$

$$-3 I_1 + 9 I_2 = -14$$

$$9 I_1 + 3 I_2 = 14 \quad | \times 3 |$$

$$-3 I_1 + 9 I_2 = 14 \quad | \times 9 |$$

$$-27 I_1 - 9 I_2 = 42$$

$$-27 I_1 + 81 I_2 = 126$$

$$-90 I_2 = -84$$

$$I_2 = \frac{-84}{-90} = \frac{28}{30} = \frac{14}{15}$$

$$81 I_1 + 27 I_2 = 126$$

$$\underline{- 9 I_1 + 27 I_2 = 42}$$

$$90 I_1 = 84$$

$$I_1 = \frac{14}{15}$$

$$I_3 = I_1 + I_2 = \frac{14}{15} + \frac{14}{15}$$

$$= \frac{28}{15} \text{ A}$$

$$P = I_3 \cdot 2 \cdot R_3$$

$$= \frac{28}{15} \cdot 2 \cdot 3$$

$$= 11,2 \text{ watt}$$