

TUGAS PENDAHULUAN MODUL V

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan:
 - a. Arus
 - b. Tegangan
 - c. Hambatan
2. Sebutkan dan gambarkan jenis-jenis rangkaian dalam kelistrikan!
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis arus dalam kelistrikan!
4. Jelaskan apa itu hukum Ohm!
5. Bagaimana cara membaca resistor arang dan berikan contohnya!